

Proyecto 1: Fuente de poder

Carlos López (08107) y Josué Rendón (08168)

7 de Mayo, 2010

Resumen

Construimos una fuente de alimentación que toma como entrada 110V y tiene como salida un voltaje variable que va desde 1V hasta 20V. El tipo de fuente que construimos es una fuente de voltaje lineal, es decir, que está compuesta por 4 módulos esenciales y uno de seguridad. Estos módulos son:

Capítulo 1

Introducción

Capítulo 2

Diseño experimental

Bibliografía